

Laporan

1. Jelaskan bagaimana komponen berikut bisa menghantar?
 - Susun jalur masukan dan keluaran PLC dengan sensor dan aktuator
 - Pengawatan antara sensor dan aktuator dengan PLC
 - Flowchart program
 - Diagram pewaktuan
 - Ladder diagram

Untuk proses yang perlu diselesaikan dengan deskripsi sebagai berikut

1. Memerlukan 2 tombol tekan untuk dapat mengaktifkan proses, yaitu 1 NO dan 1 NC (salah satu tombol atau keduanya dapat mengaktifkan proses)
2. Memerlukan 2 tombol tekan untuk mematikan proses, yaitu 1 NO dan 1 NC (salah satu tombol atau keduanya ditekan atau keduanya menonaktifkan proses)
3. Aktif tidaknya proses ditujukan dengan buah lampu

Bagian 1


- Proses aktif diindikasikan dengan lampu 1 hidup, lampu 2 mati, lampu 3 hidup
- Proses tidak aktif diindikasikan dengan lampu 1 mati, lampu 2 hidup, lampu 3 mati




Bagian 2


- Proses aktif diindikasikan dengan lampu 1 mati, lampu 2 hidup, lampu 3 mati
- Proses tidak aktif diindikasikan dengan lampu 1 hidup, lampu 2 mati, lampu 3 hidup


Bagian 3

- Proses aktif diindikasikan dengan lampu 1 mati, lampu 2 mati, lampu 3 hidup
- Proses tidak aktif diindikasikan dengan lampu 1 hidup, lampu 2 hidup, lampu 3 hidup

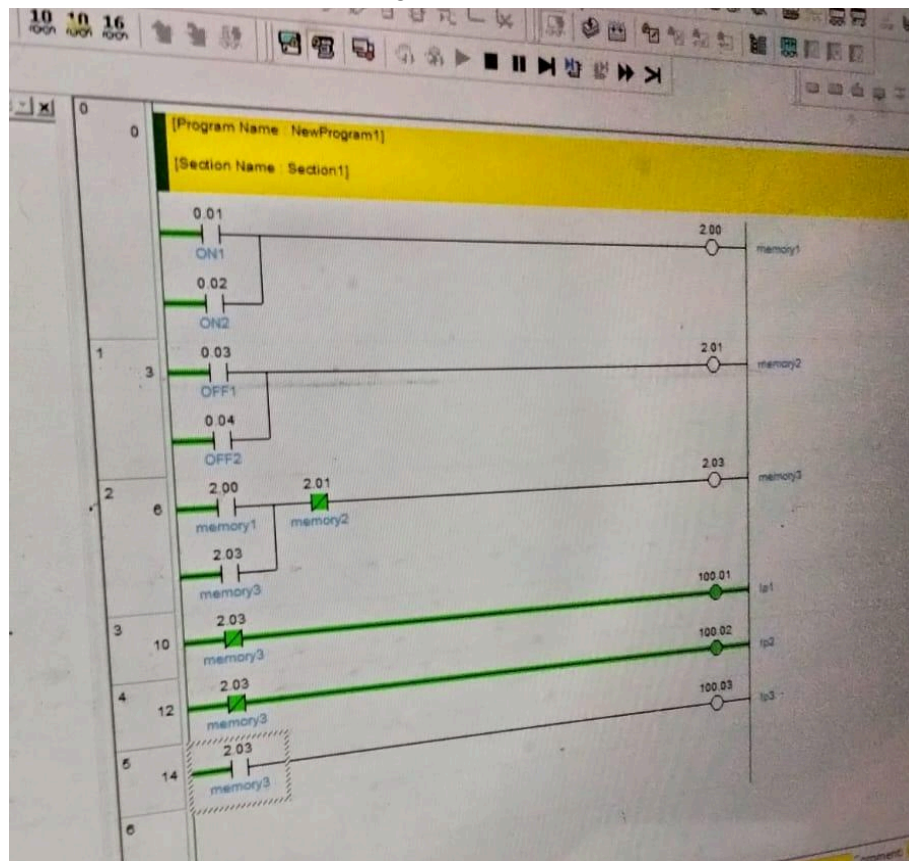

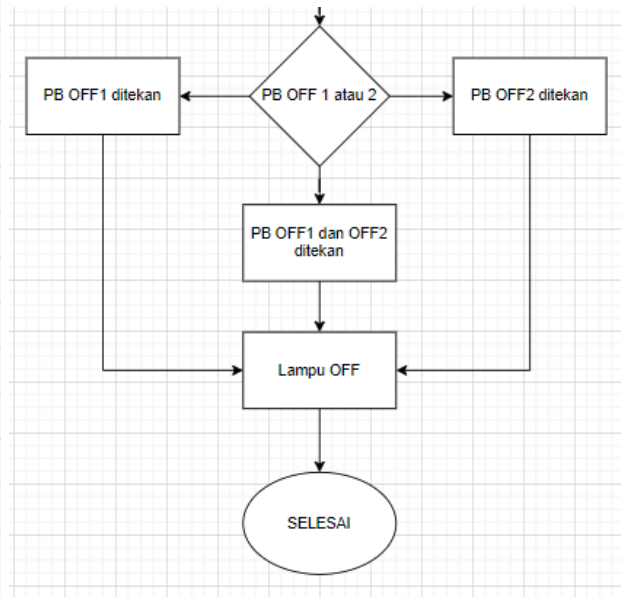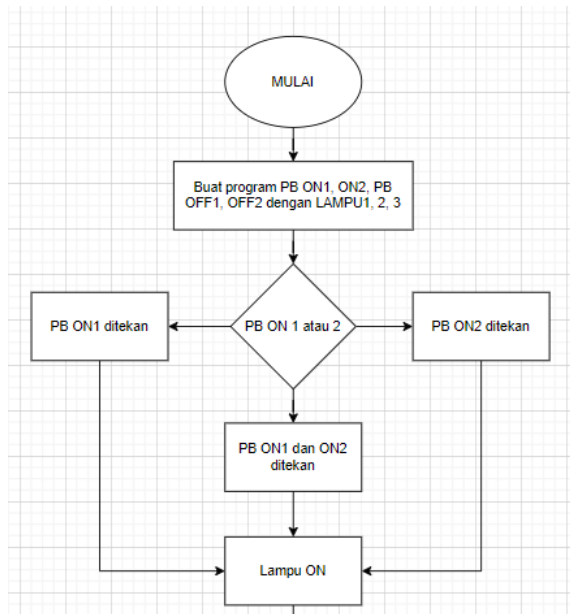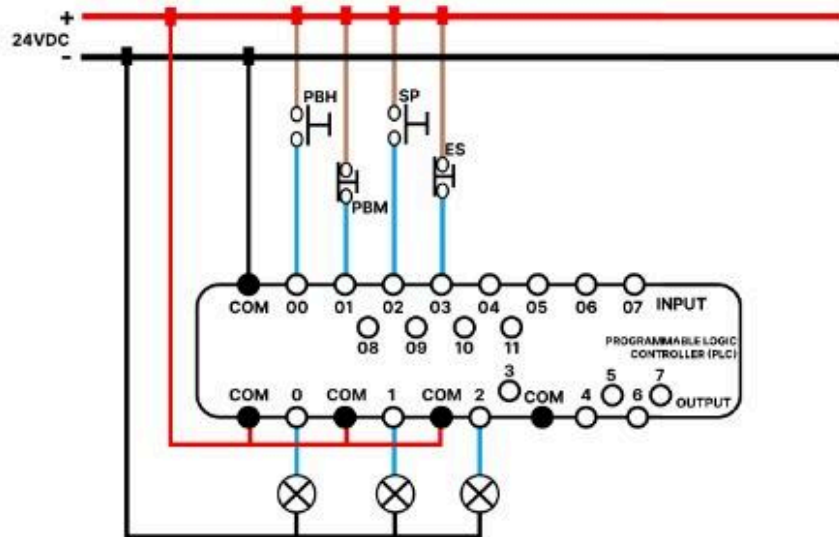

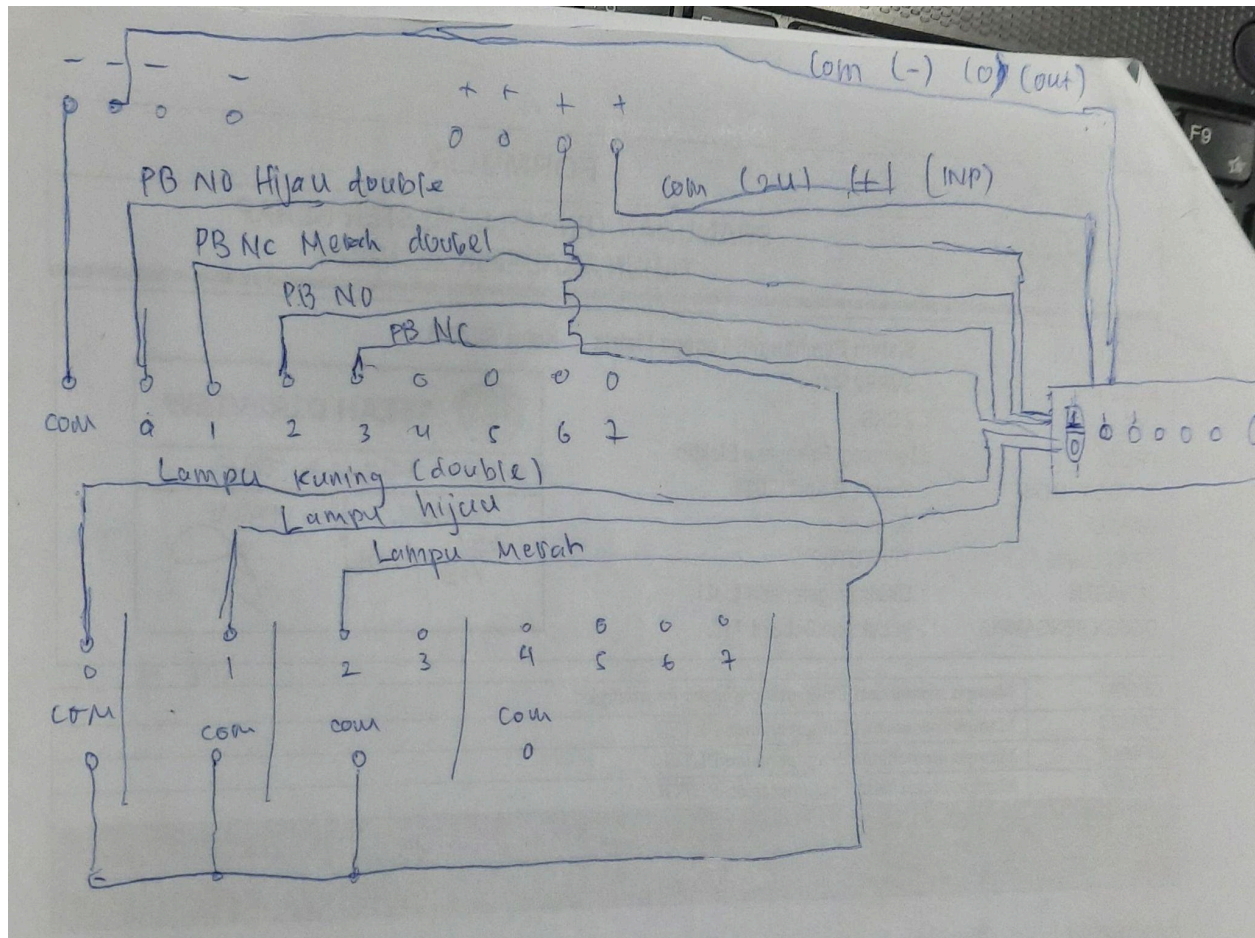

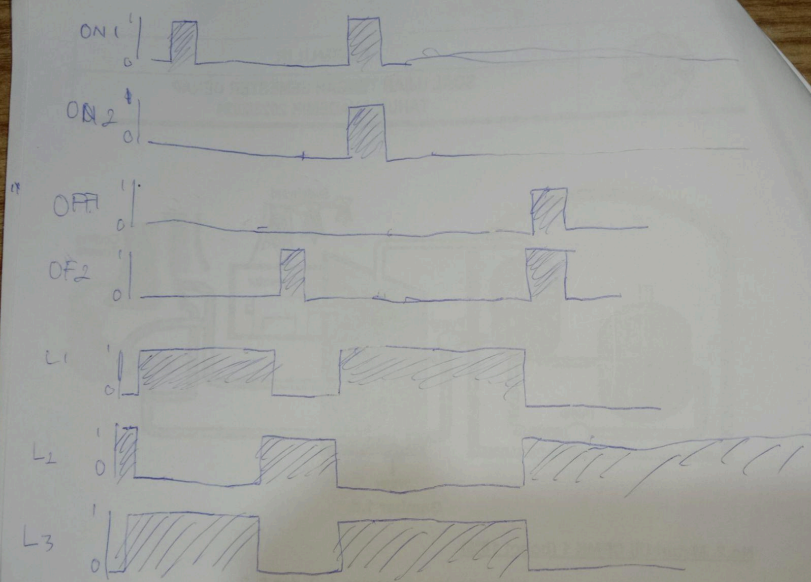

kel 1